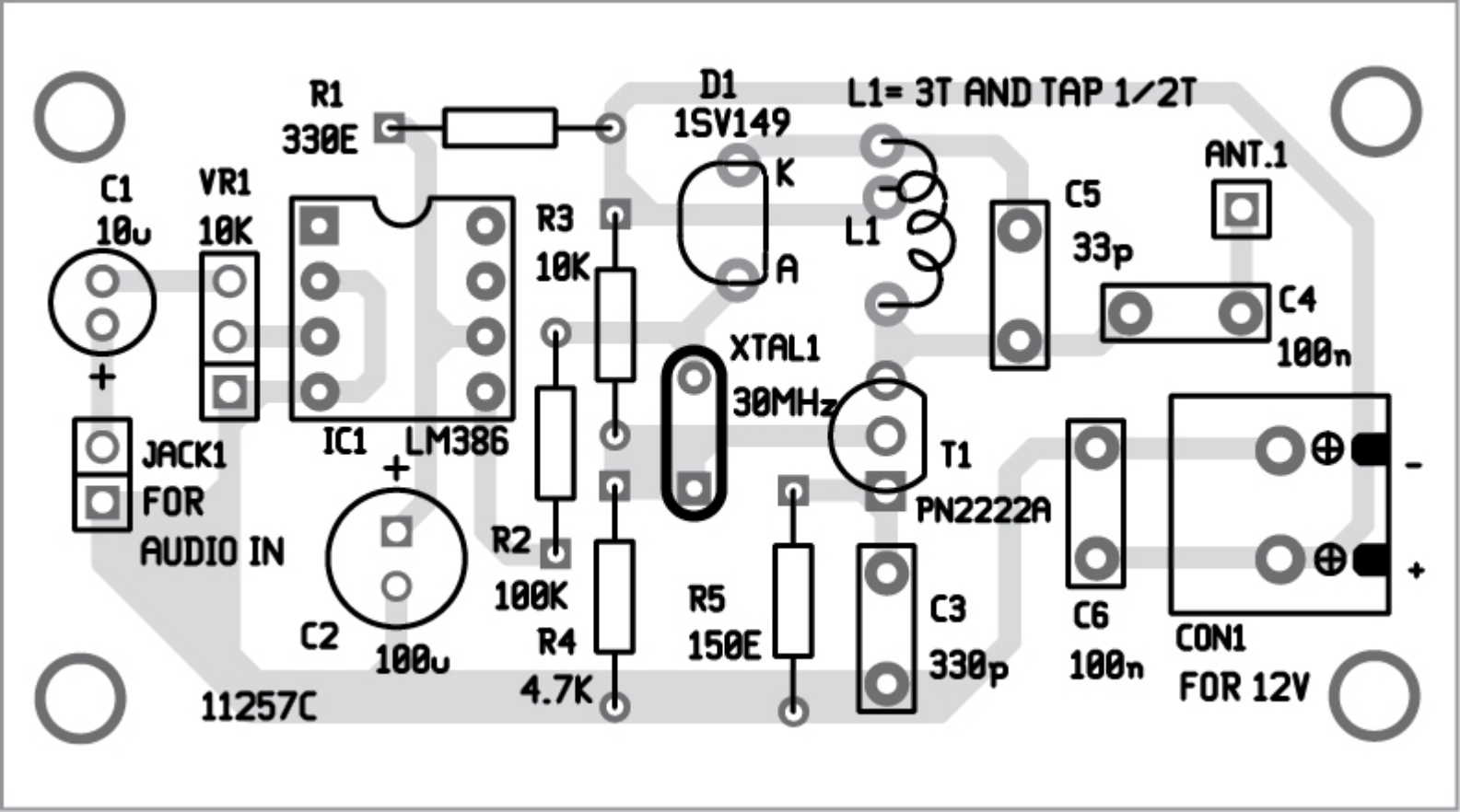
R1
330E
D1
1SV149
K
A
L1= 3T AND TAP 1/2T
L1
ANT.1
C1
10u
VR1
10K
R3
10K
C5
33p
C4
100n
XTAL1
30MHz
JACK1
FOR
AUDIO IN
IC1
LM386
T1
PN2222A
R2
100K
C2
100u
R4
4.7K
R5
150E
C3
330p
C6
100n
CON1
FOR 12V
11257C